

HY430 – Εργαστήριο Ψηφιακών Κυκλωμάτων

Διδάσκων: Χ. Σωτηρίου, Βοηθός: (θα ανακοινωθεί)

<http://inf-server.inf.uth.gr/courses/CE430/>

I

HY430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

1^η διάλεξη – Παρουσίαση του μαθήματος


Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Τι είναι οι FSMs?

 


Τιμή: 30c

► 4

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Τι είναι οι FSMs?

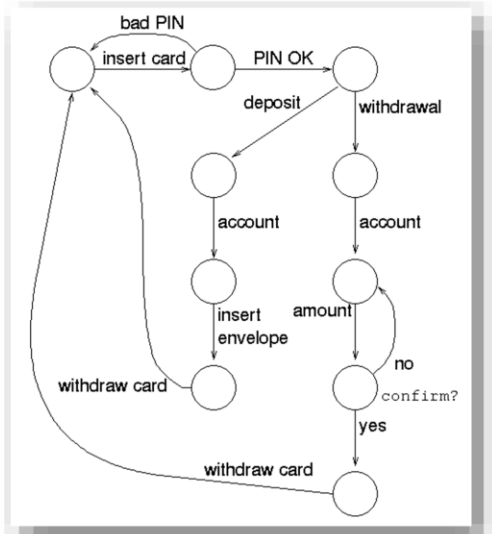


► 5

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

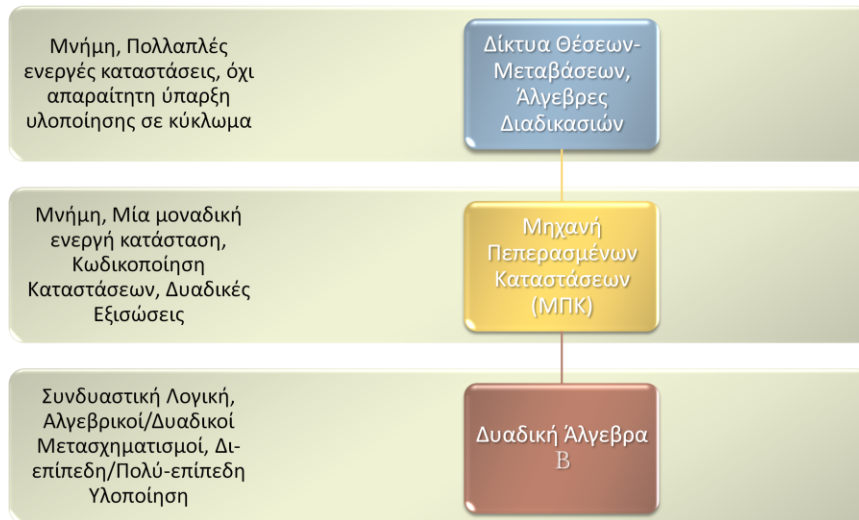Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού




► 7

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Καταστάσεων

Υπερ-ακολουθιακά, Ακολουθιακά Μοντέλα Υπολογισμού


Επιλογή σε ΜΠΚ

 

- ▶ Σύγκριση ως προς το πότε
- ▶ δειγματοληψία

▶ 8

Παραλληλισμός σε ΔΘΜ

 

- ▶ Παραλληλισμός των B, Γ

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

ΔΘΜ = Δίκτυο Θέσεων-Μεταβάσεων

Υπερ-ακολουθιακά, Ακολουθιακά Μοντέλα Υπολογισμού

- ▶ **ΔΟΜ** (Δίκτυο Θέσεων-Μεταβάσεων – Place Transition Net/Petri-Net)

- ▶ δυο τύποι κόμβων


- ▶ **Μετάβαση**

- ▶ **Κατάσταση**

- ▶ Πολλαπλές ενεργές θέσεις (καταστάσεις)

- ▶ Κατάσταση → Μετάβαση = **Επιλογή**

 - ▶ Μετάβαση → Κατάσταση = **Παραλληλισμός**



Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ **Ορισμός ΜΠΚ**
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

- ▶ Μια **ΜΠΚ** ορίζεται ως μια πεντάδα (I, O, S, d, l) , όπου
 - ▶ I είναι ένα πεπερασμένο, μη μηδενικό σύνολο εισόδων
 - ▶ O είναι ένα πεπερασμένο, μη μηδενικό σύνολο εξόδων
 - ▶ S είναι ένα πεπερασμένο, μη μηδενικό σύνολο καταστάσεων
 - ▶ d είναι η συνάρτηση επόμενης κατάστασης, $d : I \times S \rightarrow S$
 - ▶ l είναι η συνάρτηση εξόδων και αντιστοιχεί
 - ▶ $\lambda : I \times S \rightarrow O$ (Mealy)
 - ▶ $\lambda : S \rightarrow O$ (Moore)
- ▶ Μια ΜΠΚ αναπαρίσταται
 - ▶ ως γράφος όπου οι καταστάσεις είναι κόμβοι, οι μεταβάσεις (δ) ακμές
 - ▶ ως πίνακας ροής
 - ▶ ως πίνακας κύβων

Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

- ▶ Ακολουθιακό υπολογιστικό πρότυπο, υλοποιήσιμο απευθείας στο υλικό
- ▶ Χαρακτηριστικά υλοποίησης ΜΠΚ:
 - ▶ Είσοδοι,
 - ▶ Έξοδοι,
 - ▶ Τρέχουσα κατάσταση,
 - ▶ Επόμενη κατάσταση
 - ▶ Σε κάθε ακμή του ρολογιού, συνδυαστική λογική παράγει εξόδους, επόμενη κατάσταση, ως προς τις εισόδους και την τρέχουσα κατάσταση.

Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων


- ▶ **Συνολική Κατάσταση**
 - ▶ Όλοι οι πιθανοί συνδυασμοί τιμών κατάστασης στα ακολουθιακά στοιχεία μνήμης
- ▶ **Μετάβαση**
 - ▶ Αλλαγή από την κατάσταση X στην Ψ - στην ακμή του ρολογιού
 - ▶ Το ρολόι ελέγχει τα ακολουθιακά στοιχεία μνήμης
- ▶ **Ακολουθιακή Λογική**
 - ▶ Ακολουθία βάση των καταστάσεων, ανάλογα με τις τιμές εισόδων
 - ▶ Είσοδος \rightarrow Επόμενη Κατάσταση \rightarrow Έξοδος \rightarrow ...
- ▶ **Οι καταστάσεις της ΜΠΚ τελικά παράγουν μια αλληλουχία εισόδων-εξόδων**
 - ▶ Η αλληλουχία είναι ιδιότητα του ορισμού της ΜΠΚ (διατηρείται πάντα)
 - ▶ Οι συγκεκριμένες καταστάσεις της όχι (δεν διατηρούνται)

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ **Γράφος Καταστάσεων**
- ▶ **Διάγραμμα Ροής**
- ▶ **Πίνακας Κύβων**
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Μηχανές Πεπερασμένων Καταστάσεων

Γράφος Καταστάσεων

 

Πίνακας Ροής

ΜΠΚ M	x'	x
A	A, z'	D, z
B	A, z'	C, z'
C	C, z'	B, z'
D	C, z'	A, z

Πίνακας Κύβων

x	PS	NS	z
0	A	A	0
1	A	D	1
0	B	A	0
1	B	C	0
0	C	C	0
1	C	B	0
0	D	C	0
1	D	A	1

► 15

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Ο πίνακας ροής είναι ανάλογος του πίνακα αληθείας και είναι ο προτιμότερος τρόπος απεικόνισης μιας ΜΠΚ

Στην 1^η του, αριστερότερη στήλη απεικονίζονται οι καταστάσεις της ΜΠΚ, ενώ οι στήλες είναι οι συνδυασμοί εισόδων της ΜΠΚ που προκαλούν μεταβάσεις.

Το κάθε στοιχείο του πίνακα αντιπροσωπεύει για την τρέχουσα κατάσταση (γραμμή) και τον συνδυασμό (στήλη) ένα ζεύγος (Επόμενης Κατάστασης, Εξόδων).

Για μηχανές Moore η έξοδος αντιστοιχεί ανά γραμμή σαν ξεχωρή στήλη και δεν χρειάζεται να αποθηκεύεται στο κάθε στοιχείο.

Ο πίνακας κύβων έχει δυο στήλες εισόδων αριστερά, μια στήλη για συνδυαστικές εισόδους, και μια για την τρέχουσα κατάσταση και δυο στήλες εξόδων δεξιά, μια για την επόμενη κατάσταση της ΜΠΚ και μια για τις εξόδους που προκύπτουν. Ο κάθε διαφορετικός συνδυασμός εισόδων, τρέχουσας κατάστασης απεικονίζεται από μια σειρά.

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ **Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ**
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Ροή Σχεδίασης, Υλοποίησης ΜΠΚ



► 17

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ **Κωδικοποίηση Καταστάσεων**
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Κωδικοποίηση Καταστάσεων

Αριθμός Κατάστασης	Ακολουθιακή Κωδ.	Gray	Johnson	One-hot
0	0000	0000	00000000	0000000000000001
1	0001	0001	00000001	0000000000000010
2	0010	0011	00000011	0000000000000100
3	0011	0010	00000111	0000000000010000
4	0100	0110	00001111	0000000000100000
5	0101	0111	00011111	0000000001000000
6	0110	0101	00111111	0000000001000000
7	0111	0100	01111111	0000000010000000
8	1000	1100	11111111	0000000100000000
9	1001	1101	11111110	0000001000000000
10	1010	1111	11111100	0000010000000000
11	1011	1110	11111000	0000100000000000
12	1100	1010	11100000	0001000000000000
13	1101	1011	11100000	0010000000000000
14	1110	1001	11000000	0100000000000000
15	1111	1000	10000000	1000000000000000

► 19

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων


Κωδικοποίηση Καταστάσεων

- ▶ Ακολουθιακή
 - ▶ Αντιστοίχιση του αριθμού της κατάστασης σε δυαδικό
- ▶ Gray/Johnson
 - ▶ Εναλλαγή από την κατάσταση n στην κατάσταση $n+1$ στον πίνακα ροής κατά 1 ψηφίο
- ▶ One-hot/One-cold
 - ▶ Εναλλαγή από οποιαδήποτε κατάσταση σε μια άλλη κατά 2 ψηφία ($1 \rightarrow 0, 0 \rightarrow 1$)
- ▶ Ανάλογη της ΜΠΚ
 - ▶ Υπάρχουν αλγόριθμοι κωδικοποίησης καταστάσεων που στοχεύουν σε εμβαδό, κατανάλωση, ταχύτητα
- ▶ Στην βιομηχανία χρησιμοποιείται κατά κόρον το one-hot

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ **Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ**
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Δομή Moore, Mealy ΜΠΚ

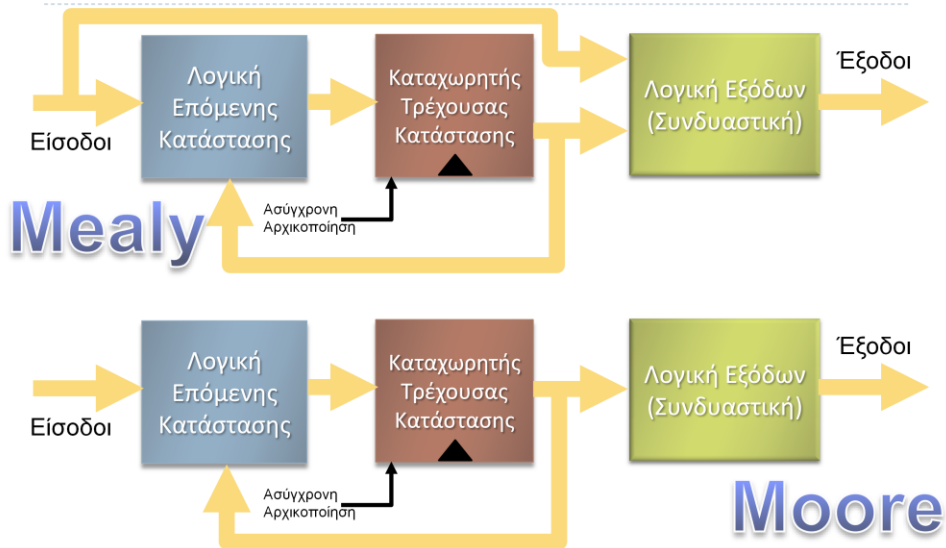

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ

- ▶ Αναθέτουμε κώδικες στις συμβολικές καταστάσεις:

- ▶ A, B, C, D

- ▶ **Ανάθεση 1^η** :

- ▶ A (00), B (01), C (11), D (10)

Πίνακας Κύβων

x	PS	NS	z
0	00	00	0
1	00	10	1
0	01	00	0
1	01	11	0
0	11	11	0
1	11	01	0
0	10	11	0
1	10	00	1

Πίνακας Ροής

ΜΠΚ M, Ανθ1	Y1Y2		z	
	x'	x	x'	x
A → 00	00	10	0	1
B → 01	00	11	0	0
C → 11	11	01	0	0
D → 10	11	00	0	1

▶ 24

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

$$Y1 (Ανθ1) = xy1'y2' + xy1'y2 + x'y1y2 + x'y1y2' = xy1' + x'y1$$

$$Y2 (Ανθ1) = xy1'y2 + x'y1y2 + xy1y2 + x'y1y2' = xy2 + x'y1$$

$$Z (Ανθ1) = xy1'y2' + xy1y2' = xy2'$$

Κόστος Y1 : Εμβαδό - 4 όροι, Λογικά Επίπεδα - 2

Κόστος Y2 : Εμβαδό - 4 όροι, Λογικά Επίπεδα - 2

Κόστος Z : Εμβαδό - 2 όροι, Λογικά Επίπεδα - 1

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ

- ▶ Αναθέτουμε κώδικες στις συμβολικές καταστάσεις:

- ▶ A, B, C, D

- ▶ **Ανάθεση 2^η** :

- ▶ A (00), B (01), C (10), D (11)

Πίνακας Κύβων

x	PS	NS	z
0	00	00	0
1	00	11	1
0	01	00	0
1	01	10	0
0	10	10	0
1	10	01	0
0	11	10	0
1	11	00	1

Πίνακας Ροής

ΜΠΚ M, Ανθ2	Y1Y2		z	
	x'	x	x'	x
A → 00	00	11	0	1
B → 01	00	10	0	0
C → 10	10	01	0	0
D → 11	10	00	0	1

▶ 25

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

$$Y1 (Ανθ2) = xy1'y2' + xy1'y2 + x'y1y2 + x'y1y2' = xy1' + x'y1$$

$$Y2 (Ανθ2) = xy1'y2' + xy1y2' = xy2'$$

$$Z(Ανθ2) = xy1'y2' + xy1y2 = x(y1y2 + y1'y2')$$

Κόστος Y1 : Εμβαδό - 4 όροι, Λογικά Επίπεδα - 2

Κόστος Y2 : Εμβαδό - 2 όροι, Λογικά Επίπεδα - 1

Κόστος Z : Εμβαδό - 5 όροι, Λογικά Επίπεδα - 3


Παράδειγμα ΜΠΚ

Ανάθεση 1^η : A-00, B-01, C-11, D-10

$$Y1 = xy1' + x'y1$$

$$Y2 = xy2 + x'y1$$

$$z = xy2'$$

 


Ανάθεση 2^η : A-00, B-01, C-10, D-11

$$Y1 = xy1' + x'y1$$

$$Y2 = xy2'$$

$$z = x(y1y2 + y1'y2')$$

 

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog

► Καταστάσεις → Παράμετροι

- Κωδικοποίηση ΜΠΚ → Τιμές των παραμέτρων

► Η ΜΠΚ αποτελεί ακολουθιακή λογική

- Τρέχουσα, επόμενη κατάσταση διαχωρίζονται από το ρολόι → `always @(posedge...)`

1 always τμήμα	2 always τμήματα	3 always τμήματα
<ul style="list-style-type: none">► 1 ακολουθιακό τμήμα <code>always @(posedge...)</code> περιγράφει όλη την ΜΠΚ► Επόμενη κατάσταση και εξόδους βάση της τρέχουσας και εισόδων► <code>case, if--else</code>► Έξοδοι είναι <u>καταχωρητές</u><ul style="list-style-type: none">► Καθυστέρηση από την ανάθεση της κατάστασης	<ul style="list-style-type: none">► 1 συνδυαστικό τμήμα <code>always</code> περιγράφει την επόμενη κατάσταση, και τις εξόδους, βάση της τρέχουσας κατάστασης► 1 ακολουθιακό τμήμα <code>always @(posedge...)</code> περιγράφει την ανάθεση της τρέχουσας κατάστασης► Έξοδοι είναι <u>συνδυαστικές</u>	<ul style="list-style-type: none">► 1 συνδυαστικό τμήμα <code>always</code> περιγράφει την επόμενη κατάσταση, βάση της τρέχουσας κατάστασης► 1 άλλο συνδυαστικό τμήμα <code>always</code> περιγράφει τις εξόδους► 1 ακολουθιακό τμήμα <code>always @(posedge...)</code> περιγράφει την ανάθεση της τρέχουσας κατάστασης► Έξοδοι είναι <u>συνδυαστικές</u>

► 28

HY430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων


Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ


Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

- Για μια σειρά 0, 1, η μια έξοδος της ΜΠΚ αναθέτεται σε 1, όταν στην είσοδο περάσουν δυο 1

Μοντέλο Moore

 

Μοντέλο Mealy

 

► 30


ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

► Υλοποίηση με δυο τμήματα `always`:


- 1 συνδυαστικό τμήμα `always` περιγράφει την επόμενη κατάσταση, και τις εξόδους, βάση της τρέχουσας κατάστασης
- 1 ακολουθιακό τμήμα `always @ (posedge...)` περιγράφει την ανάθεση της τρέχουσας κατάστασης

► Μοντέλο Moore

 

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

Μοντέλο Moore

 


Δύο always Τμήματα – Σελίδα 1^η

```
module moore_twols(Out, Clock, Reset, In);
    output Out;
    input Clock, Reset, In;
    reg Out;
    reg [1:0] CurrentState; // state register //
    reg [1:0] NextState;
    // State Encoding //
    parameter STATE_zero = 2'b00,
               STATE_one1 = 2'b01,
               STATE_twols = 2'b10,
               STATE_X = 2'bXX;

    // State Registers - Sequential //
    always @(posedge Clock) begin
        if (Reset) CurrentState <= STATE_Zero;
        else CurrentState <= NextState;
    end
end
```

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

Μοντέλο Moore

 

Δύο always Τμήματα – Σελίδα 2^η



```
always @(In or CurrentState) begin
    NextState = CurrentState;
    Out = 1'b0;
    case (CurrentState)
        STATE_zero: begin // last input was 0
            if (In) NextState = STATE_one1;
        end
        STATE_one1: begin // last input was 1
            if (In) NextState = STATE_twols;
            else NextState = STATE_zero;
        end
        STATE_twols: begin // seen 2 1's
            Out = 1'b1;
            if (In) NextState = STATE_one1;
            else NextState = STATE_zero;
        end
        default: begin // in case we reach a bad state
            Out = 1'bx;
            NextState = STATE_zero;
        end
    endcase
end
```

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

► Υλοποίηση με δυο τμήματα `always`:


- 1 συνδυαστικό τμήμα `always` περιγράφει την επόμενη κατάσταση, και τις εξόδους, βάση της τρέχουσας κατάστασης
- 1 ακολουθιακό τμήμα `always @ (posedge...)` περιγράφει την ανάθεση της τρέχουσας κατάστασης

► Μοντέλο Mealy

  

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

Μοντέλο Mealy

 


Δύο always Τμήματα – Σελίδα 1^η

```
module mealy_twols(Out, Clock, Reset, In);
    output Out;
    input Clock, Reset, In;
    reg Out;
    reg CurrentState; // state register //
    reg NextState;
    // State Encoding //
    parameter STATE_zero = 1'b0,
              STATE_one1 = 1'b1;

    // State Registers - Sequential //
    always @(posedge Clock) begin
        if (Reset) CurrentState <= STATE_zero;
        else CurrentState <= NextState;
    end
    ...
end
```

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

Μοντέλο Mealy

 

Δύο always Τμήματα – Σελίδα 2^η

```
always @ (In or CurrentState) begin
    NextState = CurrentState;
    Out = 1'b0;


    case (CurrentState)
        STATE_zero: begin
            if (In) NextState = STATE_One1;
        end
        STATE_one1: begin // last input was 1
            NextState = STATE_Zero;
            if (In) Out = 1'b1;
        end
    endcase
end
endmodule
```


Σύγκριση Moore/Mealy

Moore	Mealy
<ul style="list-style-type: none">▶ διαφορετική κατάσταση για κάθε διαφορετική έξοδο▶ ευκολότερη υλοποίηση	<ul style="list-style-type: none">▶ οικονομικότερη ως προς τον αριθμό καταστάσεων<ul style="list-style-type: none">▶ μέρος της κατάστασης είναι ιδιότητα των εισόδων▶ πιο πολύπλοκη υλοποίηση<ul style="list-style-type: none">▶ καθυστέρηση εισόδων


- ▶ Όταν οι εισοδοί έρχονται από το ίδιο ρολόι και καταχωρητές υπάρχει **πλήρης ισοδυναμία εισόδων-εξόδων ανά κύκλο** μεταξύ Moore, Mealy.
- ▶ Για κάθε Mealy υπάρχει αντίστοιχη Moore.

Σύγκριση Moore και Mealy - Χρονοδιάγραμμα

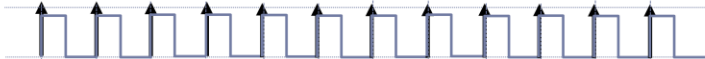CLK												
In	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	1	0
STATE_moore	zero	zero	zero	zero	one1	two1s	zero	zero	zero	one1	two1s	one1
Out_moore	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0
STATE_mealy	zero	zero	zero	zero	one1	zero	zero	zero	zero	one1	zero	one1
Out_mealy	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

Μοντέλο Moore

 

Ένα τμήμα always – Σελίδα 1^η

```
module moore_twols_1a(Out, Clock, Reset, In);
    output Out;
    input Clock, Reset, In;
    reg Out;
    reg [1:0] State; // state register //


    // State Encoding //
    parameter STATE_zero = 2'b00,
               STATE_one1 = 2'b01,
               STATE_twols = 2'b10,
               STATE_X = 2'bXX;

    always @(posedge clk)
        case (State)
        STATE_zero: begin
            out <= 1'b0;
            if (in) State <= STATE_one1;
            else State <= STATE_zero;
        end
        ...
    endcase
end
```

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog

Μοντέλο Moore

Ένα τμήμα always – Σελίδα 2^η

 


```
one1:
  out <= 1'b0;
  if (in) begin
    state <= STATE_twols;
  end else begin
    state <= STATE_zero;
  end
twols:
  out <= 1'b1;
  if (in) begin
    state <= STATE_twols;
  end else begin
    state <= STATE_zero;
  end
default: begin
  state <= STATE_zero;
  out <= 1'b0;
end
endcase
endmodule
```

Οι έξοδοι είναι καταχωρητές
Έχουν 1 κύκλο καθυστέρηση

▶ 40

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων


Προτεινόμενη Υλοποίηση FSM

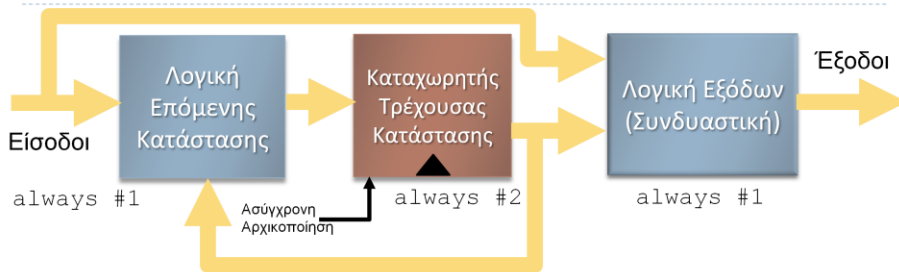

- ▶ Δυο (ή τρία) τμήματα `always`
 - ▶ 1 συνδυαστικό `always` με την Λογική Επόμενης Κατάστασης και τις εξόδους (Mealy ή Moore)
 - ▶ 1 ακολουθιακό `always` που αναθέτει τον Καταχωρητή Καταστάσεων
 - ▶ Ασύγχρονη αρχικοποίηση

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 2

Γράφος Καταστάσεων

 


Ορισμός

- ▶ 3 καταστάσεις
- ▶ 1 Έξοδος
 - ▶ Receive, όταν η ΜΠΚ είναι σε κατάσταση που λαμβάνει δεδομένα

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 2

Γράφος Καταστάσεων

 

Περιγραφή Verilog – 1^η Σελίδα

```
module fsm( Receive, Start, Stop,
            Error, Clk, Reset_);
input  Start, Stop, Error, Clk, Reset_;
output Receive;

parameter [1:0] IdleState   = 2'b00,
               ReceiveState = 2'b01,
               ErrorState   = 2'b10;
reg [1:0] FSMstate, nxtFSMstate;


always @(posedge Clk) begin
    if (~Reset_) FSMstate <= IdleState;
    else FSMstate <= nxtFSMstate;
end

always @(FSMstate or Start or Stop or
Error) begin

    case(FSMstate)
```

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 2

Γράφος Καταστάσεων

 


Περιγραφή Verilog – 2^η Σελίδα

```
IdleState:
begin
  if(Error) nxtFSMstate <= ErrorState;
  else begin
    if(Start) nxtFSMstate <= ReceiveState;
    else nxtFSMstate <= IdleState;
  end
end
ReceiveState:
begin
  if(Error) nxtFSMstate <= ErrorState;
  else begin
    if(Stop) nxtFSMstate <= IdleState;
    else nxtFSMstate <= ReceiveState;
  end
end
ErrorState : nxtFSMstate <= IdleState;
default    : nxtFSMstate <= IdleState;
endcase
end
```


Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 2

Γράφος Καταστάσεων

 

Έξοδοι

▶ Έξοδος Moore

- ▶ `wire Receive = FSMstate[0];`

▶ Έξοδος Mealy

- ▶ `wire Receive = ((FSMstate == IdleState & Start) | (FSMstate == ReceiveState & ~Error & ~Stop))`

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3

- ▶ Αυτόματος Πωλητής
 - ▶ Βγάζει προϊόν τιμής 15 λεπτών
 - ▶ Υποστηρίζει νομίσματα 5, 10 λεπτών
 - ▶ Δεν δίνει ρέστα




Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3

Ορισμός


- ▶ Είσοδοι
 - ▶ in5, in10
- ▶ Είσοδος
 - ▶ open
- ▶ Συνδυασμοί που φτάνουν την τιμή αγοράς
 - ▶ 5, 5, 5
 - ▶ 10, 5
 - ▶ 5, 10
 - ▶ 10, 10

1^ο Διάγραμμα ΜΠΚ

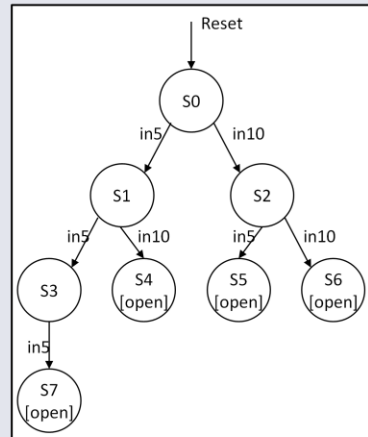

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3

2° Διάγραμμα ΜΠΚ

 

Πίνακας Κύβων


in5	in10	PS	NS	open
0	0	0c	0c	0
0	1	0c	10c	0
1	0	0c	5c	0
1	1	-	-	-
0	0	5c	5c	0
0	1	5c	15c	0
1	0	5c	10c	0
0	0	10c	10c	0
0	1	10c	10c	0
1	0	10c	10c	0
-	-	15c	0c	1

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3


Κωδικοποίηση One-hot					Διαδική Κωδικοποίηση				
in5	in10	PS	NS	open	in5	in10	PS	NS	open
0	0	0001	0001	0	0	0	00	00	0
0	1	0001	0100	0	0	1	00	10	0
1	0	0001	0010	0	1	0	00	01	0
1	1	-	-	-	1	1	-	-	-
0	0	0010	0010	0	0	0	01	01	0
0	1	0010	1000	0	0	1	01	11	0
1	0	0010	0010	0	1	0	01	10	0
0	0	0100	0010	0	0	0	10	10	0
0	1	0100	0010	0	0	1	10	10	0
1	0	0100	0010	0	1	0	10	10	0
-	-	1000	0001	1	-	-	11	00	1

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3

Διάγραμμα Moore

 


Διάγραμμα Mealy

 

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3

Διάγραμμα Moore

 


Περιγραφή σε Verilog

```

module vending_moore (open, clk, Rst, in5, in10);
input clk, Rst, in5, in10;
output open;
reg open; reg [1:0] state; // state register
reg [1:0] next_state;
parameter zero = 0, five = 1, ten = 2, fifteen = 3;
always @(in5 or in10 or state)
  case (state)
    zero: begin
      if (in5) next_state = five;
      else if (in10) next_state = ten;
      else next_state = zero;
      open = 0;
    end
    five: begin
      next_state = zero;
      open = 1;
    end
    ten: begin
      next_state = zero;
      open = 1;
    end
    fifteen: begin
      next_state = zero;
      open = 0;
    end
  endcase
always @(posedge clk)
  if (Rst) state <= zero;
  else state <= next_state;
endmodule
  
```

Παράδειγμα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog - 3

Διάγραμμα Mealy

 

Περιγραφή σε Verilog

```
module vending_mealy (open, Clk, Rst, in5, in10);
input Clk, Rst, in5, in10;
output open;
reg open: reg [1:0] state; // state register
reg [1:0] next_state;
parameter zero = 0, five = 1, ten = 2, fifteen = 3;

always @(in5 or in10 or state)
case (state)
zero: begin
open = 0;
if (in10) next_state = ten;
else if (in5) next_state = five;
else next_state = zero;
end
five: begin
if (in5) begin
next_state = ten;
open = 0;
end
else if (in10) begin
next_state = zero;
open = 1;
end
else begin
next_state = five;
open = 0;
end
end
end ...
endcase
always @(posedge clk)
if (Rst) state <= zero;
else state <= next_state;
endmodule
```


Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Αρχικοποίηση ΜΠΚ – Έγκυρες και Μη Καταστάσεις

- ▶ Για 2^n καταστάσεις, n ψηφία δυαδικής κωδικοποίησης
 - ▶ 2^n πιθανές τιμές
- ▶ Για n καταστάσεις, n ψηφία One-hot κωδικοποίησης
 - ▶ n έγκυρες One-hot τιμές
 - ▶ $2^n - n$ μη έγκυρες τιμές
- ▶ Για 2^n καταστάσεις, $2n$ ψηφία Johnson κωδικοποίησης,
 - ▶ $2n$ έγκυρες Johnson τιμές
 - ▶ $2^n - 2n$ μη έγκυρες τιμές
- ▶ Γενικά για μ καταστάσεις μπορεί να έχουμε n ψηφία κωδικοποίησης, όπου $n \geq \log_2 \mu$
 - ▶ Υπάρχουν μη έγκυρες καταστάσεις

Αρχικοποίηση ΜΠΚ

Ασύγχρονη Αρχικοποίηση

- ▶ **Ασφαλέστερος τρόπος**
 - ▶ Όλες οι ΜΠΚ αρχικοποιούνται άμεσα στην αρχική τους κατάσταση πριν δεχθούν εισόδους
- ▶ Δεν απαιτείται κωδικοποίηση των μη έγκυρων καταστάσεων
- ▶ Ελαχιστοποιείται η λογική Επόμενης Κατάστασης
- ▶ Οι καταχωρητές με ασύγχρονη αρχικοποίηση είναι λίγο μεγαλύτεροι

Σύγχρονη Αρχικοποίηση

- ▶ Όλες οι πιθανές τιμές πρέπει να αποκωδικοποιηθούν σε περίπτωση σύγχρονης αρχικοποίησης
 - ▶ αν το σήμα αρχικοποίησης είναι ενεργό, είτε είμαστε σε έγκυρη, είτε άκυρη κατάσταση πρέπει να μπούμε στην αρχική
- ▶ Πολυπλοκότερη λογική Επόμενης Κατάστασης
- ▶ Μικρότεροι καταχωρητές
- ▶ **Μεγαλύτερο εμβαδό στις περισσότερες περιπτώσεων**

Ντετερμινισμός

- ▶ Ο πίνακας ροής δεξιά θεωρεί ότι τα x' , x , y' , y είναι ανεξάρτητα μεταξύ τους

ΜΠΚ Μ	x'	x	y'	y
A	A,z'	D,z	C,z'	A,z
B	A,z'	C,z'	C,z'	B,z'
C	C,z'	B,z'	A,z'	C,z'
D	C,z'	A,z	A,z'	D,z

- ▶ Δεν εξετάζει τους συνδυασμούς:
 - ▶ $x'y'$, $x'y$, $x'z$, xz

- ▶ Η περιγραφή του πίνακα δεν εξασφαλίζει 1 ενεργή στήλη, δηλ. 1 ενεργό συνδυασμό εισόδων
 - ▶ Τα x, y θα είναι 0 ή 1, άρα 2 στήλες θα είναι ενεργές...
- ▶ Η ΜΠΚ δεν είναι ντετερμινιστική
- ▶ Τα παραπάνω ισχύουν και για περιγραφές σε Verilog
 - ▶ Και για την ενεργοποίηση των μεταβάσεων της ΜΠΚ κατά την λειτουργία

▶ 56

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ **Αδιάφορες Τιμές**
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Αδιάφορες τιμές σε ΜΠΚ

- ▶ Αδιάφορες τιμές σε ΜΠΚ μπορούν να υπάρχουν σε δυο σημεία
 - ▶ στην επόμενη κατάσταση
 - ▶ στην έξοδο
- ▶ Αδιάφορη τιμή συνεπάγεται αντίστοιχα ότι
 - ▶ η επόμενη κατάσταση μπορεί να είναι οποιαδήποτε
 - ▶ η έξοδος μπορεί να είναι οποιαδήποτε
- ▶ Οι Αδιάφορες τιμές αντιστοιχούν σε
 - ▶ τιμές των εισόδων και καταστάσεις που δεν μπορούν να συμβούν
 - ▶ τιμές των εξόδων σε καταστάσεις που δεν ενδιαφέρουν
- ▶ Στην Verilog αυτές εξάγονται ανάλογα με την περιγραφή της επόμενης κατάστασης και των εξόδων

Περιεχόμενα


- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Διαδραστικές ΜΠΚ

- ▶ Τα πραγματικά συστήματα ελέγχου αποτελούνται από μια ή περισσότερες ΜΠΚ
- ▶ Συνήθως προκύπτουν κάποιες δομές
 - ▶ Επικοινωνίας
 - ▶ Ιεραρχίας
- ▶ Στις περισσότερες περιπτώσεις οι ΜΠΚ δεν αλληλεπιδρούν άμεσα μέσω των καταστάσεων, αλλά έμμεσα μέσω εξόδων
 - ▶ Οι καταστάσεις δεν είναι έξοδοι αλλά τις παράγουν


Διαδραστικές ΜΠΚ

Επικοινωνία

 

- ▶ Η αμφίδρομη επικοινωνία χρησιμοποιείται συνήθως για συγχρονισμό (χειραψία)

Ιεραρχία

 

- ▶ Μια ή περισσότερες κεντρικές ΜΠΚ ενεργοποιούν και ελέγχουν τις υπόλοιπες

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ **Σύνθεση ΜΠΚ**
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Σύνθεση ΜΠΚ

- ▶ Το κάθε σύστημα δυο η περισσότερων ΜΠΚ μπορεί να μετατραπεί σε 1 ΜΠΚ με την ίδια συμπεριφορά
 - ▶ Η νέα κατάσταση, *συνολική κατάσταση της 1 ΜΠΚ*, θα είναι όλοι οι δυνατοί συνδυασμοί των επιμέρους καταστάσεων
- ▶ Παράδειγμα, ΜΠΚ R, S, αρχικές καταστάσεις R1, S1
 - ▶ Σε ποιες καταστάσεις μπορεί να είναι η R σε σχέση με την S;

ΜΠΚ R	I1	I2	O ¹	ΜΠΚ S	J1	J2	O ²
(R1)	R1	R2	O1 ¹	(S1)	S3	S2	O1 ²
R2	R2	R3	O2 ¹	S2	S4	S3	O2 ²
R3	R3	R4	O3 ¹	S3	S1	S4	O3 ²
R4	R4	R1	O4 ¹	S4	S2	S1	O4 ²

Σύνθεση ΜΠΚ

- ▶ Η σύνθεση των δυο προηγούμενων ΜΠΚ μπορεί να πραγματοποιηθεί θεωρώντας τις σύνθετες καταστάσεις και μεταβάσεις:

ΜΠΚ RS	II J1	II J2	I2J1	I2J2	O ^I
(R1S1)	R1S1	R1S2	R2S3	R2S2	01 ¹ 01 ²
R1S2	R1S4	R1S3	R2S4	R2S3	01 ¹ 02 ²
R1S3	R1S1	R1S4	R2S1	R2S4	01 ¹ 03 ²
R1S4	R1S2	R1S1	R2S2	R2S1	01 ¹ 04 ²
R2S1	R2S3	R2S2	R3S3	R3S2	02 ¹ 01 ²
R2S2	R2S4	R2S3	R3S4	R3S3	02 ¹ 03 ²
R2S3	R2S1	R2S4	R3S1	R3S4	02 ¹ 04 ²
R2S4	R2S2	R2S1	R3S2	R3S1	02 ¹ 04 ²
R3S1	R3S3	R3S2	R4S3	R4S2	03 ¹ 01 ²
R3S2	R3S4	R3S3	R4S4	R4S3	03 ¹ 02 ²
R3S3	R3S1	R3S4	R4S1	R4S4	03 ¹ 03 ²
R3S4	R3S2	R3S1	R4S2	R4S1	03 ¹ 04 ²
R4S1	R4S3	R4S2	R1S3	R1S2	04 ¹ 01 ²
R4S2	R4S4	R4S3	R1S4	R1S3	04 ¹ 02 ²
R4S3	R4S1	R4S4	R1S1	R1S4	04 ¹ 03 ²
R4S4	R4S2	R4S1	R1S2	R1S1	04 ¹ 04 ²

▶ 64

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Σύνθεση ΜΠΚ

- Αν η S είχε την ίδια στήριξη με την R

ΜΠΚ R	I1	I2	O ¹	ΜΠΚ S	I1	I2	O ²
(R1)	R1	R2	O1 ¹	(S1)	S3	S2	O1 ²
R2	R2	R3	O2 ¹	S2	S4	S3	O4 ¹
R3	R3	R4	O3 ¹	S3	S1	S4	O3 ²
R4	R4	R1	O4 ¹	S4	S2	S1	O4 ²

- Σύνθεση RS

ΜΠΚ RS	I1	I2	O ¹
(R1S1)	R1S3	R2S2	O1 ¹ O1 ²
R1S3	R1S1	R2S4	O2 ¹ O3 ²
R2S2	R2S4	R3S3	O2 ¹ O2 ²
R2S4	R2S2	R3S1	O2 ¹ O4 ²
R3S1	R3S3	R4S2	O3 ¹ O1 ²
R3S3	R3S1	R4S4	O3 ¹ O3 ²
R4S2	R4S4	R1S3	O4 ¹ O4 ¹
R4S4	R4S2	R1S1	O4 ¹ O4 ²

► 65

HY430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Σύνθεση ΜΠΚ

► Αλγόριθμος Σύνθεσης ΜΠΚ

► Για 2 μηχανές ΜΠΚ1, ΜΠΚ2:

1. Ξεκινώντας από την σύνθετη αρχική κατάσταση $(M1, M2) = (M1_{\text{αρχ}}, M2_{\text{αρχ}})$, για κάθε είσοδο δημιουργούμε τους συνδυασμούς:
2. $(NS(M1), NS(M2))$ για κάθε κοινή είσοδο στις $M1, M2$
3. $(NS(M1), M2)$ για κάθε είσοδο της $M1$ που δεν υπάρχει στην $M2$
4. $(M1, NS(M2))$ για κάθε είσοδο της $M2$ που δεν υπάρχει στην $M1$
5. Δημιουργούμε τις νέες καταστάσεις, και τις προσθέτουμε στον πίνακα ροής
6. Συνεχίζουμε την διαδικασία από το βήμα 2, συμπληρώνοντας τον πίνακα ροής για τις νέες καταστάσεις, μέχρι να μην παράγονται νέες καταστάσεις, δηλαδή να έχουν όλες καλυφθεί.

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ **Ισοδύναμες Καταστάσεις**
- ▶ Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Ισοδύναμες Καταστάσεις

- ▶ Ένας ορισμός ΜΠΚ μπορεί να εμπεριέχει περιττές καταστάσεις
 - ▶ καταστάσεις η λειτουργία των οποίων μπορεί να επιτευχθεί μέσω άλλων
 - ▶ οι καταστάσεις των ΜΠΚ δεν διατηρούνται, η αλληλουχία εισόδων, εξόδων είναι η θεμελιώδης ιδιότητα της ΜΠΚ
- ▶ Ο αριθμός των καταστάσεων μιας ΜΠΚ είναι ανάλογος των ακολουθιακών στοιχείων (FF) που απαιτούνται για την υλοποίηση της
 - ▶ κίνητρο για ελαχιστοποίηση καταστάσεων
 - ▶ για n καταστάσεις χρειαζόμαστε $\geq \log_2 n$ ακολουθιακά στοιχεία
- ▶ Οι περιττές καταστάσεις επιβραδύνουν και την καθυστέρηση της λογικής επόμενης κατάστασης

Κ-διάκριση/Κ-ισοδυναμία καταστάσεων ΜΠΚ

▶ Κ-Διακριτές Καταστάσεις

- ▶ Δυο καταστάσεις, S_i, S_j , μιας ΜΠΚ είναι διακριτές όταν τουλάχιστον μια πεπερασμένη ακολουθία εισόδων που προκαλεί διαφορετικές ακολουθίες εξόδων ανάλογα με το αν η αρχική κατάσταση είναι η S_i ή η S_j .
- ▶ Αυτή η πεπερασμένη ακολουθία ονομάζεται διακριτική ακολουθία του ζεύγους (S_i, S_j)
- ▶ Αν η διακριτική ακολουθία για το ζεύγος (S_i, S_j) είναι μεγέθους K , τότε το ζεύγος ονομάζεται Κ-διακριτό

▶ Κ-Ισοδύναμες Καταστάσεις

- ▶ Δυο καταστάσεις που δεν είναι Κ-διακριτές είναι Κ-ισοδύναμες

K-διάκριση/K-ισοδυναμία καταστάσεων ΜΠΚ

- ▶ Στην ΜΠΚ M:
 - ▶ (A, B) είναι 1-διακριτά με την ακολουθία x (I)
 - ▶ (A, E) είναι 3-διακριτά με την ακολουθία x, x, x (III)
 - ▶ Οι διαφορετικές έξοδοι είναι
 - ▶ A: 100
 - ▶ E: 101
 - ▶ Μπορεί να υπάρχει και άλλη ακολουθία που να διακρίνει τα (A, E), λ.χ. 1101
- ▶ Καταστάσεις που είναι κ-ισοδύναμες είναι και r-ισοδύναμες, για κάθε $r < \kappa$

ΜΠΚ M	x'	x
A	E, 0	D, 1
B	F, 0	D, 0
C	E, 0	B, 1
D	F, 0	B, 0
E	C, 0	F, 1
F	B, 0	C, 0

Ισοδύναμες Καταστάσεις

► Ισοδύναμες Καταστάσεις

- Καταστάσεις S_i, S_j μιας ΜΠΚ είναι ισοδύναμες ($S_i = S_j$) αν για κάθε δυνατή ακολουθία εισόδων η ίδια ακολουθία εξόδων παράγεται ανεξαρτήτως αν η S_i ή η S_j είναι η αρχική κατάσταση.

► Η ισοδυναμία καταστάσεων αποτελεί σχέση ισοδυναμίας

- $S_i = S_j, S_j = S_k \Rightarrow S_i = S_k$

► Αναδρομικός Ορισμός Ισοδυναμίας

- Καταστάσεις S_i, S_j μιας ΜΠΚ είναι ισοδύναμες ($S_i = S_j$) αν για κάθε είσοδο παράγουν ίδιες εξόδους και οι αντίστοιχες επόμενες καταστάσεις είναι ισοδύναμες
- Ο αλγόριθμος ελαχιστοποίησης διαμερίζει τις καταστάσεις σε κ-ισοδύναμες
 - έως ότου τα διαμερίσματα που προκύπτουν να εμπεριέχουν μόνο ισοδύναμες καταστάσεις

Ισοδύναμες Καταστάσεις

- ▶ Οι καταστάσεις που παράγουν ίδιες εξόδους είναι 1-ισοδύναμες
 - ▶ Αν ομαδοποιήσουμε τις καταστάσεις ανάλογα με τις τιμές εξόδων δημιουργούμε ένα διαμέρισμα 1-ισοδύναμων καταστάσεων (P_1)
- ▶ Πώς παράγουμε 2-ισοδύναμες ή $n+1$ -ισοδύναμες καταστάσεις από το P_1 ή το P_v ;
- ▶ 2 ή περισσότερες καταστάσεις ανήκουν στο ίδιο διαμέρισμα του P_{v+1} :
 - ▶ αν άνηκαν στο ίδιο του P_v ,
 - ▶ για κάθε είσοδο οι διάδοχες τους ανήκουν στο ίδιο αντίστοιχο τμήμα (για την είσοδο) του P_v

Περιεχόμενα

- ▶ Τι είναι ΜΠΚ;
- ▶ Ταξινόμηση Ακολουθιακών Μοντέλων Υπολογισμού
 - ▶ Ακολουθιακά, Υπερ-ακολουθιακά Μοντέλα
- ▶ Ορισμός ΜΠΚ
- ▶ Γράφος Καταστάσεων
- ▶ Διάγραμμα Ροής
- ▶ Πίνακας Κύβων
- ▶ Ροή Σχεδίασης/Υλοποίησης ΜΠΚ
- ▶ Κωδικοποίηση Καταστάσεων
- ▶ Δομή Mealy/Moore ΜΠΚ
- ▶ Υλοποίηση ΜΠΚ – Παράδειγμα
- ▶ Περιγραφή ΜΠΚ στην Verilog
 - ▶ 1, 2 ή 3 `always` τμήματα
- ▶ Παραδείγματα Υλοποίησης ΜΠΚ σε Verilog
 - ▶ Περιγραφές Moore/Mealy
- ▶ Αρχικοποίηση, Ντετερμινισμός
- ▶ Αδιάφορες Τιμές
- ▶ Διαδραστικές ΜΠΚ
- ▶ Σύνθεση ΜΠΚ
- ▶ Ισοδύναμες Καταστάσεις
- ▶ **Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων**
 - ▶ Αλγόριθμος Διαμερισμάτων
- ▶ Πλήρως Ορισμένες ή Μερικώς Ορισμένες ΜΠΚ

Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων

▶ Αλγόριθμος Ελαχιστοποίησης Βάση Διαμερισμάτων

1. Διαμερίζουμε τις καταστάσεις ανάλογα με τις εξόδους, P_i
 - ▶ Το διαμέρισμα P_i περιέχει 1-ισοδύναμες καταστάσεις
2. Διαμερίζουμε το P_v , παράγοντας το P_{v+1} , ως εξής:
 - a) τμήματα των διαμερισμάτων του P_v που οδηγούν σε ίδια διαμερίσματα του P_v για κάθε αντίστοιχη είσοδο, I_i , μένουν στο ίδιο διαμέρισμα του P_{v+1}
 - b) καταστάσεις διαμερισμάτων του P_v που για κάποια είσοδο οδηγούν σε διαφορετικά διαμερίσματα του P_v , διαιρούνται στο P_{v+1} , έτσι ώστε οι διάδοχοι τους να ανήκουν στην ίδιο διαμέρισμα του P_v
 - Το P_{v+1} περιέχει τις $v+1$ ισοδύναμες καταστάσεις
- ▶ Αν $(P_{v+1} \neq P_v)$ επιστρέφουμε στο Βήμα 2
- ▶ Όταν $P_{v+1} = P_v$, το διαμέρισμα περιέχει τις ισοδύναμες καταστάσεις

Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων - Παράδειγμα

- ▶ $P_1 = \{ACE, BDF\}$
- ▶ Για το P_2 εξετάζουμε τους διαδόχους για x' και x και τα τμήματα του διαμερίσματος που ανήκουν

ΜΠΚ Μ	x'	x
A	E, 0	D, 1
B	F, 0	D, 0
C	E, 0	B, 1
D	F, 0	B, 0
E	C, 0	F, 1
F	B, 0	C, 0

- ▶ Τμήμα ACE (1)
 - ▶ Διάδοχοι στο x' : EEC (111)
 - ▶ Διάδοχοι στο x : DBF (222)
 - ▶ Το ACE είναι 2-ισοδύναμο
- ▶ Τμήμα BDF (2)
 - ▶ Διάδοχοι στο x' : FFB (222)
 - ▶ Διάδοχοι στο x : DBC (221)
 - ▶ οι διάδοχοι της F δεν είναι ισοδύναμες στο P_1

- ▶ $P_2 = \{ACE, BD, F\}$
 - ▶ Τμήμα ACE (1)
 - ▶ Διάδοχοι στο x' : EEC (111)
 - ▶ Διάδοχοι στο x : DBF (223)
 - ▶ Τμήμα BD (2)
 - ▶ Διάδοχοι στο x' : FF (33)
 - ▶ Διάδοχοι στο x' : DB(22) ...

Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων - Παράδειγμα

► $P_3 = \{AC, BD, E, F\}$

► Τμήμα AC (1)

► Διάδοχοι στο x' : EE (33)

► Διάδοχοι στο x : DB (22)

► Τμήμα BD (2)

► Διάδοχοι στο x' : EE (33)

► Διάδοχοι στο x : DB (22)

► Άρα $P_3 = P_2$

► Ισοδύναμες καταστάσεις:

► A, C

► B, D

ΜΠΚ Μ	x'	x
A	E, 0	D, 1
B	F, 0	D, 0
C	E, 0	B, 1
D	F, 0	B, 0
E	C, 0	F, 1
F	B, 0	C, 0

ΜΠΚ Μ	x'	x
AC	E, 0	BD, 1
BD	F, 0	BD, 0
E	AC, 0	F, 1
F	BD, 0	AC, 0

Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων - Παράδειγμα

► $P_1 = \{s1s2s6, s3s4s5\}$

► Τμήμα $s1s2s6$ (1)

► $x' : s3s3s3$ (222)

► $x : s4s5s1$ (221) – αφαιρούμε το $s6$

► Τμήμα $s3s4s5$ (2)

► $x' : s3s1s6$ (211)

► $x : s5s2s3$ (212) – αφαιρούμε τα $s4, s5$

► $P_2 = \{s1s2, s3, s4, s5, s6\}$

► Τμήμα $s1s2$ (1)

► $x' : s3s3$ (22)

► $x : s4s5$ (34) - αφαιρούμε το $s2$

► $P_3 = \{s1, s2, s3, s4, s5, s6\}$

x	PS	NS	z
0	s1	s3	1
1	s1	s4	1
0	s2	s3	1
1	s2	s5	1
0	s3	s3	0
1	s3	s5	0
0	s4	s1	0
1	s4	s2	0
0	s5	s6	0
1	s5	s3	0
0	s6	s3	1
1	s6	s1	1

Ελαχιστοποίηση Καταστάσεων με Αδιάφορες Τιμές (Don't Cares)

- ▶ Στην Mealy ΜΠΚ δεξιά έχουμε 2 αδιάφορες τιμές (DCs) στις εξόδους
 - ▶ Οι αδιάφορες τιμές μπορούν να τεθούν στο 0 ή στο 1, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθούν όσο το δυνατό περισσότερες καταστάσεις
 - ▶ Ελαχιστοποιείτε την ΜΠΚ δεξιά λαμβάνοντας υπόψη τα DCs.
- ▶ Στις περισσότερες πραγματικές ΜΠΚ και οι επόμενες καταστάσεις μπορούν να περιέχουν αδιάφορες τιμές
 - ▶ Η επόμενη κατάσταση είναι αδιευκρίνιστη

x	PS	NS	z
0	s1	s3	1
1	s1	s5	-
0	s2	s3	-
1	s2	s5	1
0	s3	s2	0
1	s3	s1	1
0	s4	s4	0
1	s4	s5	1
0	s5	s4	1
1	s5	s1	0

▶ 78

ΗΥ430 - Διάλεξη 10η - Μηχανές
Πεπερασμένων Κατάστασεων

Εξετάζουμε την (συμβατική) περίπτωση, όπου τα δυο - είναι 1.

Τότε έχουμε: $P1 = \{s1s2, s3s4, s5\}$.

Τμήμα $s1s2$ (1)

Τμήμα $s3s4$ (2)

$x' : s3s3$ (22)

$x' : s2s4$ (12) => αφαιρούμε $s4$

$x : s5s5$ (33)

$x : s1s5$ (13)

Και συνεπώς έχουμε: $P2 = \{s1s2, s3, s4, s5\}$, όπου σταματάμε μια και $P3 = P2$

Αν, βάση των DCs κάνουμε το $s1$ ισοδύναμο με το $s5$, και το $s2$ με τα $s3, s4$ (ως προς τις εξόδους), δηλ. επιλέγουμε τα δυο DC ως 0, τότε έχουμε:

$P1 = \{s1s5, s2s3s4\}$, και ελέγχουμε την ισοδυναμία:

Τμήμα $s1s5$ (1):

Τμήμα $s2s3s4$ (2):

$x' : s3s4$ (22)

$x' : s3s2s4$ (222)

$x : s5s1$ (11)

$x : s5s1s5$ (111)

Συνεπώς $P2 = P1$, έτσι η ΜΠΚ απλοποιείται σε δυο μόνο καταστάσεις.